

Cablare conector DA-15 și verificarea cu șunt intern (ASS)

Notă de laborator — Half-bridge + dummy T° pe HBM Spider8-30

Table of Contents

Cablare conector DA-15 și verificarea cu șunt intern (ASS)	1
Rezumat executiv (citiți întâi)	2
1. Identificare și scop	2
2. Hardware și software.....	3
3. Conectorul DA-15 — nu este VGA HD15.....	3
4. Pinout oficial HBM b0405 (funcții)	4
5. Ce am făcut — cablarea reală a laboratorului.....	5
6. Puntea Wheatstone — de ce arată așa	6
7. Setări în UPET AcqLab 3.3.81 (canalul documentat)	6
8. Scale Timbru = $4000 / (k \cdot B)$ — $R \Omega$ nu intră.....	7
9. Capitolul șunt (ASS) — nucleul notei	7
10. De ce nu se leagă pinul 120 „ca să meargă șuntul”	9
11. Măsurarea voastră: $\sim 301 \mu\text{m/m}$, $\Delta = 84 \%$ față de 1893	10
12. Șuntul „aproximativ” dacă lucrați cu două timbre	10
13. Tabel de comparație — topologii vs șunt intern	11
14. Procedură recomandată — laboratorul vostru	11
15. Checklist rapid (o pagină).....	12
16. Referințe (proiect și HBM)	12
Anexă A — Hartă pini DA-15 (tabel de banc).....	13
Anexă B — Calcule numerice (sesiunea documentată).....	13
Anexă C — Mesaje AcqLab 3.3.81 (Half+dummy).....	13

Cablare conector DA-15 și verificarea cu sunt intern (ASS)

Notă de laborator — punte Half + timbru activ + dummy de temperatură, același canal

Instituție	Universitatea din Petroșani
Laborator	Achiziție de date / tensometrie
Autor soft	drd. ing. Iucal Ilie
Expert rapoarte	Șef lucr. dr. ing. Vilceanu Florin
Hardware	HBM Spider8-30, adaptor USB USBHBM2186
Software	UPET AcqLab 3.3.81
Document	v1.0 · 2 septembrie 2026
Fisier	UPET-AcqLab-Cablare-DA15-si-Shunt-Half-dummy.pdf

	DA-15 (Spider8 / HBM)	HD15 VGA
Scut	carcasa mufei	de obicei carcasa; mapare video diferită
Semnal	±Ex, Sig±, Sense±, completare 120/350/700	RGBHV + DDC

Nu forțați un cablu VGA în Spider8 și nu citiți un ghid VGA pentru tensometrie.

3.2. Orientare HBM (b0405)

Privind **fața soclului** de pe aparat (găuri spre operator):

- rândul **lung** (8 găuri) este deasupra;
- **pinul 1 este la dreapta** rândului lung;
- rândul **scurt** (7 găuri) este dedesubt.

Numerotarea de pe **fața de lipit** a ștecherului mascul este **în oglindă**. Când lucrați în ștecher, verificați ștanța sau un tester de continuitate pin-la-pin, nu memoria VGA.

3.3. Hartă ASCII — față soclu DA-15 (HBM)

vedere FAȚĂ SOCLU (găuri spre dvs.; pin 1 = dreapta sus)

8	7	6	5	4	3	2	1	
Sig+		+Ex	-Ex		120			rând lung (8)
					NU			
15	14	13	12	11	10	9		
Sig-		S+	S-		350	700		rând scurt (7)
NU		jum	jum		NU	NU		

CARCASA / HOUSING = SCUT (nu pinul 4)

Legendă scurtă: **S+ / S-** = Sense+ / Sense-. **120 / 350 / 700** = completare internă **doar Quarter**.

4. Pinout oficial HBM b0405 (funcții)

Aliniat cu comentariile din proiect (completare internă, Sense, scut pe carcasă):

Pin	Funcție	În cablarea voastră
5	-Ex (excitație negativă)	DA — dummy (placă)
6	+Ex (excitație pozitivă)	DA — activ (grindă)
8	Sig+	DA — nod comun activ + dummy
15	Sig-	NU — doar Full; nefolosit pe Half
3	Completare 120 Ω	NU — doar Quarter
10	Completare 350 Ω	NU
9	Completare 700 Ω	NU
12	Sense -	jumper 5 ↔ 12
13	Sense +	jumper 6 ↔ 13
4	<i>nu este scut</i>	nu legați ecranul aici
Carcasă	Scut / ecran	DA — housing / shell
1, 2, 7, 11, 14	rezervă / nefolosite în această topologie	lăsați libere

Jumperle Sense 6–13 și 5–12 închid bucla de sense **local**, lângă conector. Asta spune amplificatorului că tensiunea de excitație măsurată este cea de la ștecher (compensare cădere pe firele de excitație, pe lungimea scurtă din mufă). Nu înlocuiesc o cablare 6-fire până la timbru; timbrele voastre sunt **2 × 2 fire**.

5. Ce am făcut — cablarea reală a laboratorului

Documentat ca **ce s-a executat**, nu ca variantă teoretică. Operatorul a confirmat că **firele din ștecher sunt corecte**.

5.1. Topologie

2 × 2 fire, Half + dummy T°, același canal, timbre 120 Ω, GF = 2,12.

Rol	Unde stă fizic	Fire (2 fire)	Pini DA-15
Activ	pe grindă (piesă solicitată)	2	6 (+Ex) și 8 (Sig+)
Dummy / pasiv	pe placă nesolicitată (martor T°)	2	8 (Sig+) și 5 (-Ex)
Sense	jumper în ștecher	—	6–13 și 5–12
Scut	ecran cablu	—	carcasă , nu pin 4

Interzis în această topologie:

- pin **15** (Sig-);
- pin **3 / 10 / 9** (completare 120 / 350 / 700);
- scut pe pin **4**.

5.2. De ce dummy-ul este pe placă, nu pe grindă

Cele două timbre văd **aceeași temperatură** (placa lângă piesă), dar **doar activul** vede deformația. Variația rezistivă de la T° se anulează în diferență (raport 1:1, același GF și același R). Dummy-ul **nu** se lipește pe zona solicitată — altfel încetați compensarea T° și măsurați o combinație deformație + T°.

Echivalent conceptual: **NI Quarter Bridge Type II** (un braț activ + un braț pasiv T°), realizat hardware ca **Half** pe Spider8, fără rezistențe interne de completare.

Text din Asistent cablare (aplicație):

Activ + timbru pasiv (compensare T°) — echivalent NI Quarter Bridge Type II — pe ACELAȘI canal.

Gactiv — pe grindă / piesă.

Gpasiv — pe placă nesolicitată lângă piesă.

Hardware: Half bridge pe Spider8. Scale BF=1 (4000/GF).

Nu legați pin 120/350/700. Șuntul intern ASS nu e în punte — residual mic ≠ FAIL 1893.

5.3. Schiță de cablare (ce este în ștecher)

```

+Ex pin 6 — [ G activ, 120 Ω, grindă ] — pin 8 Sig+
jumper 6 — 13 (Sense+)
-Ex pin 5 — [ G dummy, 120 Ω, placă ] — pin 8 Sig+
jumper 5 — 12 (Sense-)

```

```

pin 15 Sig-      = NEFOLOSIT
pin 3  (120 Ω)   = NEFOLOSIT
pin 10 (350 Ω)   = NEFOLOSIT
pin 9  (700 Ω)   = NEFOLOSIT
scut              = CARCASĂ ștecher

```

Schița din aplicație (WiringDiagrams.AsciiArt, Half + dummy):

```
+Ex --[Gativ pe grindă]---+---[Gpasiv compensare T° pe placă]-- -Ex
      |
      Sig    (1 canal DAQ)
```

6. Puntea Wheatstone — de ce arată așa

6.1. Puntea în patru brațe

O punte Wheatstone clasică are patru rezistențe, alimentate între **+Ex** și **-Ex**. Ieșirea este diferența dintre cele două mijloace (Sig+ și Sig-). Dezechilibrul (mV/V) este proporțional cu deformația, prin factorul de punte k (Gauge Factor) și factorul de punte B .

Pe Spider8, **Half** folosește un nod de semnal (**Sig+**, pin 8). Al doilea mijloc este intern. **Full** folosește și **Sig-** (pin 15). De aceea **pin 15 rămâne neconectat** la Half.

6.2. Cazul vostru: jumătate de punte închisă afară

Cele două timbre **120 Ω** formează singure jumătatea de punte:

```
+Ex (6)
  |
[Activ 120]
  |
Sig+ (8) ---- amplificator (intrare Half)
  |
[Dummy 120]
  |
-Ex (5)
```

Puntea de măsură este închisă în ștecher / pe piesă. Completarea internă (pin 3 = 120 Ω) **nu participă**. Amplificatorul vede un Half echilibrat (activ ≈ dummy la T° constantă, fără sarcină). De aceea Citirea pe liber este aproape zero ($\sim 0,4 \mu\text{m/m}$ după Zero), **Semnal OK**.

7. Setări în UPET AcqLab 3.3.81 (canalul documentat)

Câmp	Valoare	Comentariu
Punte	Half	nu Quarter, nu Full
Senzor / HalfConfig	Timbru activ + pas	etichetă internă: <i>Activ + timbru pasiv (compensare T°)</i>
GF	2,12	din fișa timbrului
R Ω	120	nu intră în formula Scale
Exc V	2,5	
Rsh kΩ	29,9	tabel intern Spider8-30 pentru pin 120 ; informativ — pinul nu e cablat
Scale	±1886,79	4000 / GF; semnul minus = Inversare polaritate
Unitate	μm/m	
Diferență permisă %	0,5	relevantă la Quarter ; la Half+dummy nu se mai compară cu 1893

Definiția Gauge Factor:

$$GF = (\Delta R / R) / \epsilon \Rightarrow \epsilon = (\Delta R / R) / GF$$

deci, în $\mu\text{m}/\text{m}$ (factor 10^6):

$$\epsilon_{\mu\text{m}/\text{m}} \approx 10^6 \times R_g / (R_{sh} \times GF)$$

(semnul depinde pe care braț se pune șuntul; se lucrează în modul).

Aceasta este formula **când Rsh este într-adevăr în paralel cu un braț al punții de măsură**.

9.3. Formula quarter + completare internă în circuit

Pe Spider8, quarter-ul tipic este: **un timbru extern** între +Ex și Sig+, plus **rezistența internă de completare** (pin 3 = 120 Ω , sau 10 = 350, sau 9 = 700) între Sig+ și -Ex. Cablare **3 fire** recomandată.

Șuntul intern ASS este **paralel pe completarea internă**. Completarea **este** în punte → formula de mai sus se aplică, cu $B_factor = 1$:

$$\epsilon \approx 10^6 \times R_g / (R_{sh} \times GF)$$

Exemplu de laborator (pin 120):

- $R_g = 120 \Omega$
- $R_{sh} = 29,9 \text{ k}\Omega = 29\,900 \Omega$ (tabel HBM: 120 Ω pin 3 → 29,9 k Ω $\pm 0,1 \%$)
- $GF = 2,12$

$$\epsilon = 1e6 \times 120 / (29\,900 \times 2,12) = 1e6 \times 120 / 63\,388 \approx 1893 \mu\text{m}/\text{m}$$

HBM documentează treapta internă ca **~1 mV/V $\pm 1 \%$** . Verificare: $1 \text{ mV/V} \times \text{Scale } 1886,8 \approx 1887 \mu\text{m}/\text{m}$, în acord cu 1893 (diferențe de rotunjire R_{sh} / GF).

Bandă de acceptare (stil catman Easy): **$\pm 0,5 \%$... $\pm 5 \%$** din valoarea așteptată. Implicit AcqLab: **0,5 %**.

La 1893 $\mu\text{m}/\text{m}$ și 0,5 %: fereastra $\approx 1883,5 \dots 1902,5 \mu\text{m}/\text{m}$.

Scale din shunt se aplică **doar dacă PASS**. Pe FAIL nu se „corectează” Scale-ul — se repară cablajul / pinul / Rsh.

Pin 350: $R_{sh} \approx 87,35 \text{ k}\Omega \rightarrow \epsilon \approx 10^6 \times 350 / (87\,350 \times GF)$. Pin 700: 175 k Ω . **Rsh 29,9 = pin 120**; dacă ați cablat pin 350 dar Rsh e 29,9, treapta nu se potrivește (~25 % jos e un simptom clasic de pin greșit sau 2 fire pe quarter).

9.4. Unde stă fizic ASS pe Spider8-30

Important: șuntul intern **nu este lipit pe timbrul de pe grindă**. El stă în aparat, în paralel cu rezistența internă de completare (pin 3 / 10 / 9).

Consecință directă:

Situație	ASS este în puntea de măsură?	Treaptă așteptată
Quarter, un timbru, pin 120 (sau 350/700) cablat	DA	~1893 (sau formula corespunzătoare)
Half, două timbre externe , pin 120 nefolosit	NU	nu 1893 — doar reziduu
Full, 4 timbre	NU (completarea internă nu e în punte)	reziduu mic

Sursă	Ce confirmă
CalibrationWizard.cs / WiringDiagrams	text cablare Half+dummy; „nu pin 120”; ASCII Gactiv/Gpasiv
LabAdvisor.cs	regulă <i>shunt-half-dummy</i> ; Quarter rămâne pe Rsh $\pm 0,5-5\%$
catman Easy A05566 \$4.20	diferență permisă tipică 0,5 % (min 0,5, max 5)

Anexă A — Hartă pini DA-15 (tabel de banc)

Față soclu aparat, pin 1 dreapta sus. Marcați cu pix pe o copie printată.

Pin	Rând	Funcție	Voastră (CH1 Half+dummy)
1	lung, dreapta	—	liber
2	lung	—	liber
3	lung	Completare 120 Ω	liber
4	lung	<i>nu scut</i>	liber (nu ecran)
5	lung	-Ex	dummy
6	lung	+Ex	activ
7	lung	—	liber
8	lung, stânga	Sig+	nod comun
9	scurt	Completare 700 Ω	liber
10	scurt	Completare 350 Ω	liber
11	scurt	—	liber
12	scurt	Sense -	jumper la 5
13	scurt	Sense +	jumper la 6
14	scurt	—	liber
15	scurt, stânga	Sig- (Full)	liber
Housing	—	Scut	ecran

Anexă B — Calcule numerice (sesiunea documentată)

Scale

$4000 / 2,12 = 1886,79245283...$ (afișaj 1886,7924528301885)

Șunt quarter (referință, NU se aplică la voi ca etalon)

$1e6 \times 120 / (29\,900 \times 2,12) = 120\,000\,000 / 63\,388 \approx 1893,1 \mu\text{m/m}$

Reziduu măsurat

$301,13 / 1886,79245 \approx 0,1596 \text{ mV/V} \approx 0,16 \text{ mV/V}$

Δ față de 1893 (comparație **nevalidă**): $|301 - 1893| / 1893 \approx 84,1\%$

Prag residual 3.3.81: $|0,16| < 0,6 \text{ mV/V} \rightarrow \text{PASS (Half+dummy)}$

Anexă C — Mesaje AcqLab 3.3.81 (Half+dummy)

Situație	Verdict
----------	---------

